

# ECE5260: HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE

## Take Home Assignment 01

NAME : MUNSIF M.F.A

REG No. : EG/ 2021/ 4684

SEMESTER: 05

DATE : 26 /07 /2024

Q1.

a)

$$\begin{aligned}\text{Total States} &= 2^3 \\ &= 8\end{aligned}$$

| Decimal | Binary (Q2 Q1 Q0) |
|---------|-------------------|
| 0       | 000               |
| 1       | 001               |
| 2       | 010               |
| 3       | 011               |
| 4       | 100               |
| 5       | 101               |
| 6       | 110               |

b) State Diagram of 3-bit up-down ripple counter

 


Figure 1: State Diagram of 3-bit up-down ripple counter

c)

```
module up_down_counter (  
    input clk,  
    input reset,  
    input up_down,  
    output reg [2:0] count  
);  
always @(posedge clk ) begin  
    if (reset==1) begin  
        count <= 3'b000;  
    end else begin  
        if (up_down==1) begin  
            count <= count + 1;  
        end else begin  
            count <= count - 1;  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

d)

```
module up_down_counter_tb;  
    reg clk;  
    reg reset;  
    reg up_down;  
    wire [2:0] count;  
  
    up_down_counter uut (  

```

```

        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .up_down(up_down),
        .count(count)
    );

always #5 clk = !clk;
initial begin
    $dumpfile("up_down_counter.vcd");
    $dumpvars(0, up_down_counter_tb);

    clk = 0;
    reset = 1;
    up_down = 1;
    #10 ;
    reset =0;
    up_down = 1;
    #100;
    up_down = 0;
    #100;
    $stop;
end
endmodule

```

 


Figure 2 : Output for the test bench code

Q2.

a)

```

module mux4to1(
    input wire [3:0] data_in, // 4-bit data input
    input wire [1:0] sel,     // 2-bit select input
    output wire out           // 1-bit output
);
    assign out = (sel == 2'b00) ? data_in[0] :
                (sel == 2'b01) ? data_in[1] :
                (sel == 2'b02) ? data_in[2] :
                data_in[3];
endmodule

```

b)

```
module mux8to1(
    input wire [7:0] data_in,
    input wire [2:0] sel,
    output wire out
);
    wire out1, out2;

    mux4to1 mux1 (
        .data_in(data_in[3:0]),
        .sel(sel[1:0]),
        .out(out1)
    );

    mux4to1 mux2 (
        .data_in(data_in[7:4]),
        .sel(sel[1:0]),
        .out(out2)
    );

    assign out = (sel[2] == 1'b0) ? out1 : out2;
endmodule
```

c)

```
module tb_mux8to1;

    reg [7:0] data_in;
    reg [2:0] sel;
    wire out;
    mux8to1 uut (
        .data_in(data_in),
        .sel(sel),
        .out(out)
    );
    initial begin
        $dumpfile("mux8to1.vcd"); // Create a dump file
        $dumpvars(0, tb_mux8to1); // Dump all variables in tb_mux8to1
        data_in = 8'b00000000;
        sel = 3'b000;
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b000; // Expected output: 0
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b001; // Expected output: 1
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b010; // Expected output: 0
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b011; // Expected output: 1
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b100; // Expected output: 1
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b101; // Expected output: 0
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b110; // Expected output: 1
        #10 data_in = 8'b10101010; sel = 3'b111; // Expected output: 0
        #10 $finish;
    end
    initial begin
        $monitor("Time = %0t | data_in = %b | sel = %b | out = %b", $time, data_in, sel,
out);
    end
endmodule
```

d)

 


Figure 3 : for 8 to 1 multiplexer